
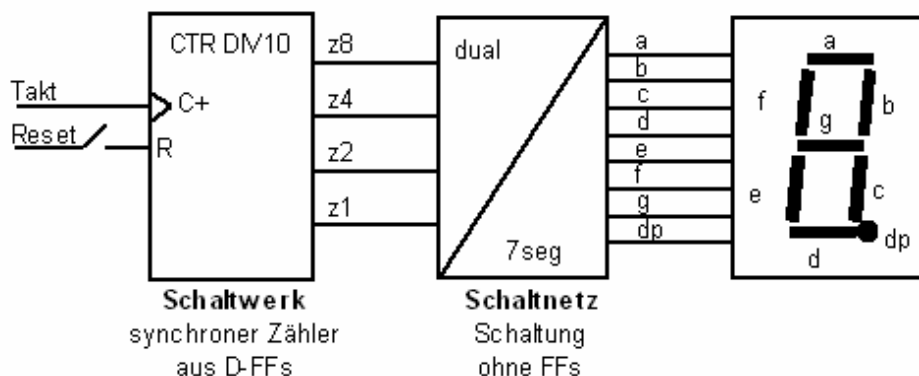


Synchroner Dezimalzähler mit Codewandler und 7-Segmentanzeige

 Das Blockschaltbild zeigt einen Dezimalzähler, der mit der ansteigenden Taktflanke von 0 bis 9 zählt. Die FFs des Zählers werden synchron geschaltet, das Rücksetzen erfolgt taktunabhängig, also asynchron. Der Codewandler ist intern ohne FFs aufgebaut.




Signal-Zeitdiagramm (Ablaufdiagramm)



Zustands-Übergangstabelle und KV-Diagramme

	vor dem Takt				Nach dem Takt			
Nr	Q8	Q4	Q2	Q1	Q8	Q4	Q2	Q1
0	0	0	0	0				
1	0	0	0	1				
2	0	0	1	0				
3	0	0	1	1				
4	0	1	0	0				
5	0	1	0	1				
6	0	1	1	0				
7	0	1	1	1				
8	1	0	0	0				
9	1	0	0	1				
10	1	0	1	0				
11	1	0	1	1				
12	1	1	0	0				
13	1	1	0	1				
14	1	1	1	0				
15	1	1	1	1				

 

☞ **Funktionsgleichungen**


1D =

2D =

4D =

8D =

☞ **Schaltung**

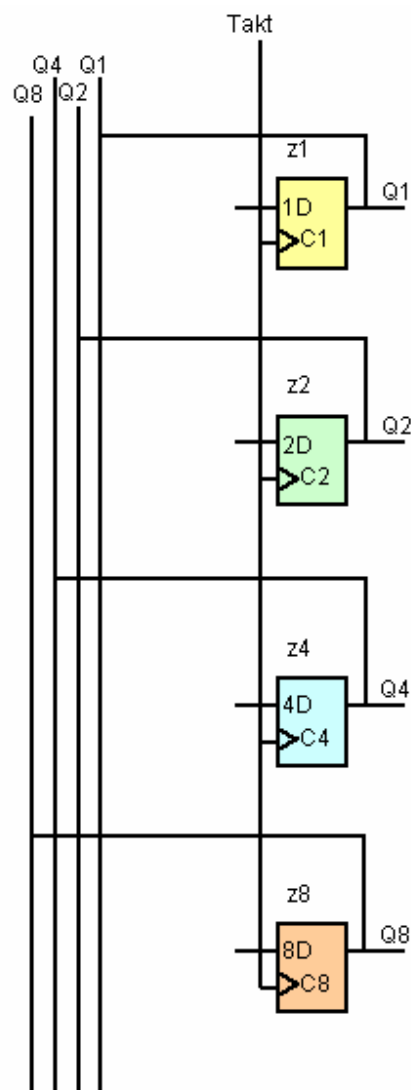

☞ **Arbeitsauftrag**

Programmieren Sie die Aufgabe des Blockschaltbildes, wobei Synchronzähler und Code-wandler in Form einer TRUTH_TABLE dargestellt werden sollen. Das taktunabhängige Rücksetzsignal (reset) soll mit dem Taster Pin 15 realisiert werden.

Programm-Listing des synchronen Dezimalzählers

```

MODULE syn_dezimal

TITLE 'syn_dezimal' // Dezimalzähler mit WT , reset und 7-Seg

@dcset; // Compleranweisung: Don't cares berücksichtigen

declarations // Ein- und Ausgänge

takt pin 89; // Takteingang pin 89
reset pin 15; // asynchroner Reset
z8, z4, z2, z1 pin 61, 60, 59, 58 istype 'buffer,reg'; //LEDs
a,b,c,d,e,f,g pin 67, 65, 66, 70, 72, 69, 71 istype 'buffer,com'; //7-Seg
x = .x.;

equations
z8.clk = takt;
z4.clk = takt;
z2.clk = takt;
z1.clk = takt;

z8.ar = reset;
z4.ar = reset;
z2.ar = reset;
z1.ar = reset;

Truth_Table // Synchronzähler
// vor dem Takt -> nach dem Takt
([z8,z4,z2,z1] -> [z8,z4,z2,z1])
[0, 0, 0, 0] -> [0, 0, 0, 1]; // 0 -> 1
[0, 0, 0, 1] -> [0, 0, 1, 0]; // 1 -> 2
[0, 0, 1, 0] -> [0, 0, 1, 1]; // 2 -> 3
[0, 0, 1, 1] -> [0, 1, 0, 0]; // 3 -> 4
[0, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 1]; // 4 -> 5
[0, 1, 0, 1] -> [0, 1, 1, 0]; // 5 -> 6
[0, 1, 1, 0] -> [0, 1, 1, 1]; // 6 -> 7
[0, 1, 1, 1] -> [1, 0, 0, 0]; // 7 -> 8
[1, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 1]; // 8 -> 9
[1, 0, 0, 1] -> [0, 0, 0, 0]; // 9 -> 0

Truth_Table // Codewandler
([z8,z4,z2,z1] -> [a, b, c, d, e, f, g]) // Ein- Ausgänge
[0, 0, 0, 0] -> [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0]; // 0
[0, 0, 0, 1] -> [0, 1, 1, 0, 0, 0, 0]; // 1
[0, 0, 1, 0] -> [1, 1, 0, 1, 1, 0, 1]; // 2
[0, 0, 1, 1] -> [1, 1, 1, 1, 0, 0, 1]; // 3
[0, 1, 0, 0] -> [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1]; // 4
[0, 1, 0, 1] -> [1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]; // 5
[0, 1, 1, 0] -> [1, 0, 1, 1, 1, 1, 1]; // 6
[0, 1, 1, 1] -> [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0]; // 7
[1, 0, 0, 0] -> [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]; // 8
[1, 0, 0, 1] -> [1, 1, 1, 1, 0, 1, 1]; // 9

Test_Vectors
([takt, reset] -> [z8, z4, z2, z1]);
@repeat 5 { [.c., 0] -> [x, x, x, x];}
@repeat 2 { [.c., 1] -> [x, x, x, x];}
@repeat 12{ [.c., 0] -> [x, x, x, x];}

END

```

Ergebnis der FUNCTIONAL-SIMULATION

